UniSchema | Guide de démarrage

R01 du 28/10/2026 | Référence documentaire : UniSchema 0.2.0

Votre premier schéma de maison

Objectif : créer un fichier modifiable et un PDF à partir d'un schéma vierge. Prérequis : UniSchema ouvert en français et un emplacement de sauvegarde disponible. Adresse : https://bolz002.github.io/schema-unifilaire/

Sommaire : créer la base et l'éclairage (page 1) ; ajouter les prises, sauvegarder et produire le PDF (page 2).

Exemple de dessin uniquement. Les calibres et sections ci-dessous ne constituent pas un dimensionnement. Adapter protections, sections, répartition des différentiels et caractéristiques à l'installation et au RGIE applicable ; faire contrôler l'installation par un organisme agréé. « 2p » est le choix affiché par l'application pour la base de cet exercice ; vérifier le réseau réel.

1. Créer la base 300 mA / 40 A / 2p

1. Ouvrez **Nouveau**. Dans **Schéma vierge**, saisissez **300** pour **Différentiel général**, **40** pour **Protection générale**, puis choisissez **2p** dans **Nombre de phases**. **Résultat attendu :** les trois valeurs de départ sont renseignées ; le 40 A remplace la valeur initialement proposée.
2. Touchez **Continuer avec cette option** sous le schéma vierge. **Résultat attendu : Schéma unifilaire** affiche un **Raccordement**, un premier **Tableau**, un **Circuit** différentiel 30 mA et un second **Tableau** en aval. Vérifiez effectivement le 30 mA et ses caractéristiques avant de poursuivre.
3. Repérez le **second Tableau**, dépendant du différentiel 30 mA. Utilisez ce tableau pour tous les départs de cet exercice. **Résultat attendu :** vous avez identifié le parent commun des circuits d'éclairage, de prises et des appareils humides. Cette organisation pédagogique ne fixe pas la répartition réglementaire d'une habitation réelle.

[Capture : Nouveau en français, Schéma vierge réglé sur 300 mA / 40 A / 2p.]

2. Ajouter un départ d'éclairage

4. Vérifiez **Mode de travail** → **Insertion**. Sur le second **Tableau**, touchez ↳ et choisissez **Circuit**. Renseignez **Protection : disjoncteur**, **2** pôles, **16 A**, **Courbe C** ; cochez **Câble**, indiquez **XVB 3G1,5** et le texte « Éclairage séjour ». **Résultat attendu :** un départ avec protection et câble apparaît sous le 30 mA ; relevez sa lettre automatique, sans la supposer.
5. Sur ce nouveau circuit, touchez ↳, choisissez **Point lumineux**, puis renseignez **Adresse/texte : Séjour**. Sur ce point, touchez ↓ pour ajouter un autre **Point lumineux**, nommé « Cuisine ». **Résultat attendu :** deux points frères, numérotés dans le même circuit, apparaissent sur le dessin.

Repères utiles : ↳ ajoute un enfant ; ↓ ajoute un élément au même niveau ; **Défaire** corrige la dernière action. Si le dessin ne correspond pas à l'arborescence attendue, corrigez avant de poursuivre.

UniSchema | Premier schéma, suite

3. Ajouter les prises et les appareils humides

6. Sur la ligne du **Circuit** d'éclairage, et non sur un point lumineux, touchez ↓, puis choisissez **Circuit**. Exemple : **disjoncteur**, **2** pôles, **20 A**, **Courbe C**, **Câble : XVB 3G2,5**, texte « Prises séjour ». **Résultat attendu :** un deuxième départ apparaît au même niveau que l'éclairage, toujours sous le second tableau.
7. Sur ce départ, touchez ↳ et choisissez **Prise de courant** ; indiquez **Nombre : 2**, **Adresse/texte : Séjour TV** et les options correspondant aux prises à représenter. **Résultat attendu :** le dessin montre un point de prises doubles ; le nombre de prises n'ajoute pas automatiquement plusieurs points numérotés.
8. Sur la ligne d'un **Circuit**, utilisez ↓ pour créer un départ « Lave-linge », par exemple **20 A / XVB 3G2,5** ; ajoutez **Lave-linge** avec ↳. Répétez, si souhaité, pour **Lave-vaisselle** sur un départ distinct. **Résultat attendu :** les circuits humides de l'exercice dépendent du tableau en aval du **30 mA**, et non du tableau amont. Pour dessiner aussi une prise et l'appareil, utilisez **Plusieurs récepteurs** (manuel, chapitre 5).
9. Complétez en bas de l'arborescence **Lieu de l'installation électrique**, **Installateur**, **Organisme agréé** et **Info** avec les données connues. **Résultat attendu :** les informations saisies alimenteront le cartouche du PDF ; aucune validation de contrôle n'est créée par cette saisie.

[Capture : arborescence et dessin français avec éclairage, prises et lave-linge sous le 30 mA.]

4. Garder une sauvegarde .eds

10. Ouvrez **Fichier**. Selon les commandes présentes, choisissez **Enregistrer sous**, ou **Renommer** puis **Enregistrer** ; utilisez un nom tel que **Maison-essai-R01.eds**. Suivez le dialogue du navigateur. **Résultat attendu :** un fichier .eds est créé dans l'emplacement choisi ou dans les téléchargements. **À confirmer sur iPad :** parcours exact et récupération dans **Fichiers** ou OneDrive ; ne supposez pas l'apparition d'une feuille de partage.
11. Vérifiez la présence du fichier, puis, une fois cette copie assurée, utilisez **Fichier → Ouvrir** pour relire ce .eds. **Résultat attendu :** circuits, points et cartouche sont restitués. Si le fichier manque ou ne se rouvre pas, gardez la session actuelle et résolvez la sauvegarde avant de quitter. L'enregistrement automatique local ne remplace pas cette copie.

5. Générer et vérifier le PDF

12. Ouvrez **Imprimer**, choisissez le format **A4**, **300 dpi**, **Pages : Tout**, puis un nom de fichier et **Générer le PDF**. **Résultat attendu :** un PDF est proposé ; vérifiez toutes ses pages, les repères et le cartouche. **À confirmer sur iPad :** ouverture, téléchargement et destination. Si l'export reste impossible, reprendre le .eds sauvegardé sur PC et y générer le PDF.

Historique : R01 - 28/10/2026 - Première rédaction française ; captures et essais iPad à compléter. Basé sur la passation R01 et le tutoriel maison du projet ; exemple adapté, sans attestation RGIE.

Crédits : basé sur Eendraadschema © Ivan Goethals, modifié par Quentin Bolsée, licence GNU GPL v3. Code source : https://github.com/Bolz002/schema-unifilaire